

EUROELEKTRA


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Rok szkolny 2014/2015

Zadania z elektrotechniki na zawody III stopnia (grupa elektryczna)


Zadanie 1

W obwodzie przedstawionym na rysunku 1 dane są: $\underline{E} = 100 e^{j0} \text{ V}$, $R_w = 5 \Omega$, $R_0 = R_2$ oraz $X_{L1} = X_{C1} = 3 \Omega$, $X_{L2} = X_{C2} = 7 \Omega$. Wskazanie woltomierza V_1 wynosi $U_{V1} = 10 \text{ V}$. Ile wynosi wskazanie woltomierza V_2 ? Ile wynosi wartość rezystancji R_0 i R_2 ?

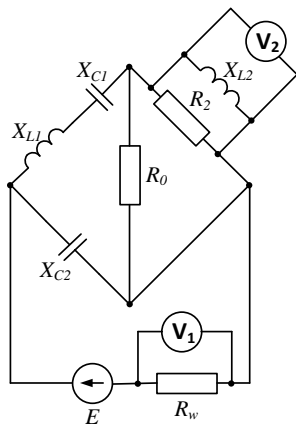


Rys. 1.

Rozwiązanie zadania 1:

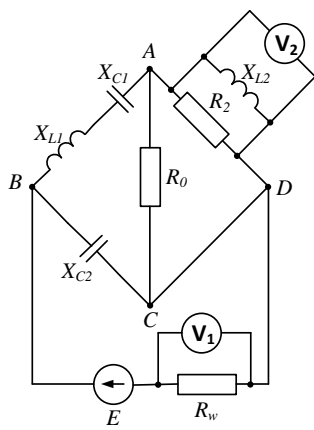

Rys. 1.1.

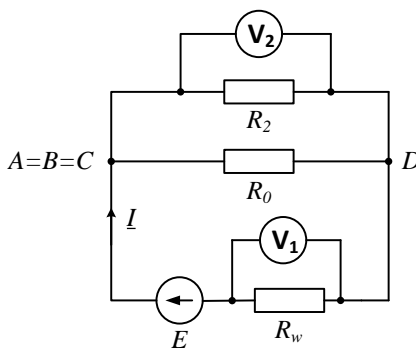

Rys. 1.2.

W przedstawionym obwodzie występuje rezonans napięć w gałęzi A-B (rys. 1.1) oraz rezonans prądów w gałęzi B-C i A-D (gałąź zawierająca reaktancję X_{L2}). W związku z tym, przedstawiony na rysunku 1.1 obwód można uprościć do postaci przedstawionej na rysunku 1.2. Ponieważ napięcie zasilające ma tylko składową czynną, z bilansu napięć (rys. 1.2) wynika:

$$U_{V2} = U_{AD} = E - U_{V1} = 100 - 10 = 90 \text{ V} \quad (1)$$

Na podstawie wskazania woltomierza V_1 wartość skuteczna prądu wynosi:

$$I = \frac{U_{V1}}{R_w} = 2 \text{ A} \quad (2)$$

W obwodzie jak na rysunku 1.2 prąd I jest w fazie z napięciem \underline{E} , zatem:

$$I = \frac{E}{R_W + \frac{R_0 R_2}{R_0 + R_2}} \quad (3)$$

Ponieważ $R_0 = R_2$:


$$I = \frac{E}{R_W + \frac{R_0}{2}} \quad (4)$$

Wobec tego, podstawiając wartość prądu (2) do równania (4) otrzymamy:

$$2 = \frac{100}{5 + \frac{R_0}{2}} \rightarrow R_0 = 90 \, \Omega = R_2 \quad (5)$$

Zadanie 2


Uzasadnić równoważność obwodów przedstawionych na rysunku 2.

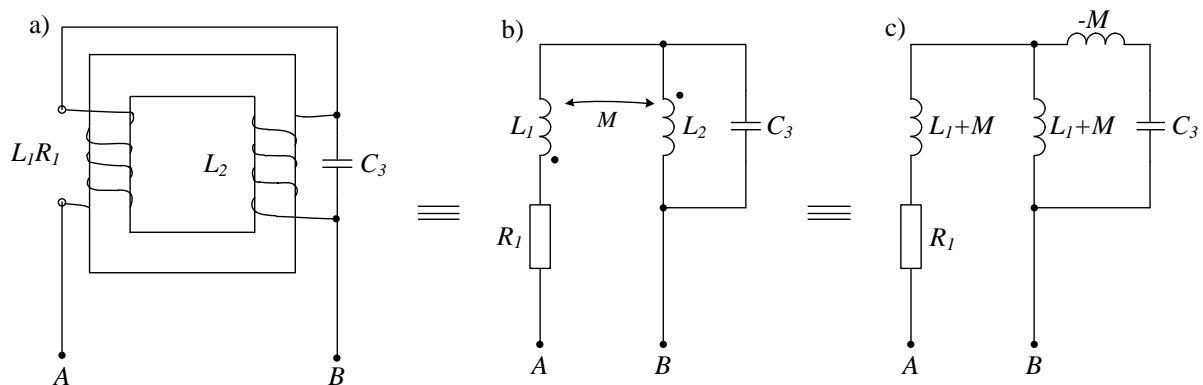

Rys. 2

Rozwiązanie zadania 2

Uzasadnienie równoważności obwodu przedstawionego na rysunku 2.1.a i 2.1.b:

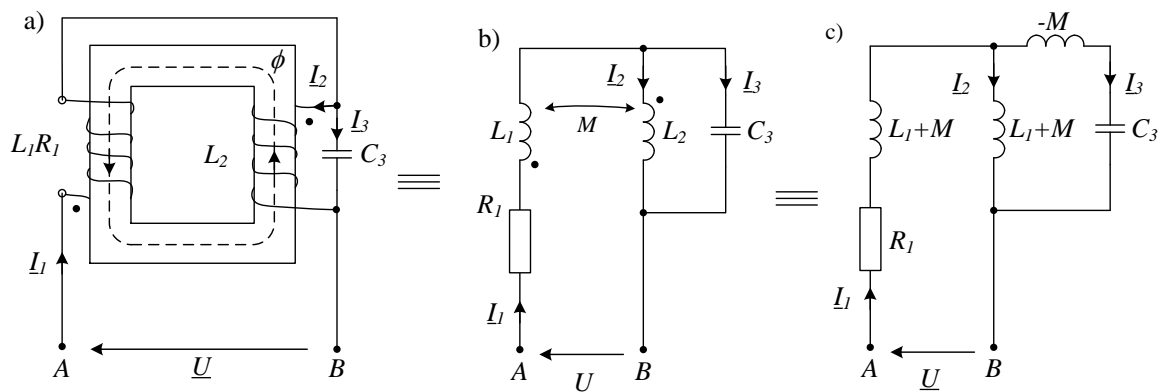

Rys. 2.1.

Uzwojenie „1” i uzwojenie „2” są nawinięte na rdzeń w tym samym kierunku. Jeżeli do zacisków A-B przyłożymy napięcie przemienne, to prąd w obydwu cewkach płynie od umownie oznaczonych początków obu cewek (rys. 2.1.a). W takim przypadku mamy do czynienia ze sprzężeniem dodatnim cewek, co pokazane jest na schemacie „b” (rys. 2.1.b).

Równoważność obwodu „b” i „c” udowodnimy w oparciu o prawa Kirchhoffa:

Dla schematu „b” zapisujemy układ równań w postaci zespolonej:

$$\underline{U} = \underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_1 j\omega L_1 + \underline{I}_2 j\omega M + \underline{I}_3 \left(-j \frac{1}{\omega C_3} \right) \quad (1)$$

$$\underline{I}_2 j\omega L_2 + \underline{I}_1 j\omega M = \underline{I}_3 \left(-j \frac{1}{\omega C_3} \right) \quad (2)$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \quad (3)$$

Z równania (3) wyznaczamy prąd \underline{I}_2 :

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_1 - \underline{I}_3 \quad (4)$$

i podstawiamy do równania (1):

$$\begin{aligned} \underline{U} &= \underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_1 j\omega L_1 + (\underline{I}_1 - \underline{I}_3) j\omega M - \underline{I}_3 j \frac{1}{\omega C_3} = \\ &= \underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_1 j\omega L_1 + \underline{I}_1 j\omega M - \underline{I}_3 j\omega M - \underline{I}_3 j \frac{1}{\omega C_3} \end{aligned} \quad (5)$$

Po przekształceniu równania (5) otrzymujemy:

$$\underline{U} = \underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_1 (j\omega L_1 + j\omega M) - \underline{I}_3 j\omega M - \underline{I}_3 j \frac{1}{\omega C_3} \quad (6)$$

Do równania (2) podstawiamy prąd \underline{I}_1 (równanie (3)). Wówczas:

$$\underline{I}_2 j\omega L_2 + (\underline{I}_2 + \underline{I}_3) j\omega M = -\underline{I}_3 j \frac{1}{\omega C_3} \quad (7)$$

Stąd

$$\underline{I}_2 (j\omega L_2 + j\omega M) = -\underline{I}_3 j \frac{1}{\omega C_3} - \underline{I}_3 j\omega M \quad (8)$$

Równania (6), (8) oraz (3) opisują obwód przedstawiony na schemacie „c”.

Zadanie 3

Silnik indukcyjny klatkowy ma następujące dane znamionowe: $P_N = 12$ kW, $U_N = 400$ V, $n_N = 1430$ obr/min., $\cos\varphi_N = 0,86$, $\eta_N = 88\%$, $f_{IN} = 50$ Hz, przeciążalność znamionowa momentem $\lambda_N = 2,5$. Silnik pracujący w warunkach znamionowych został przełączony na sieć o napięci $U = 400$ V i częstotliwości $f_1 = 40$ Hz. Wyznaczyć moment obrotowy tuż po przełączeniu silnika. Jaki rodzaj pracy wystąpi po przełączeniu silnika.

Uwaga:

- przeciążalność momentem jest określona zależnością:

$$\lambda_N = \frac{M_k}{M_N}$$


- poślizg krytyczny s_k dla charakterystyki naturalnej obliczamy z zależności:

$$s_k = s_N \left(\lambda_N \pm \sqrt{\lambda_N^2 - 1} \right)$$

- wartość momentu elektromagnetycznego po przełączeniu silnika obliczyć z wzoru Klossa dla charakterystyki po zmianie parametrów zasilania:

$$M_x = \frac{2M_k^*}{\frac{s_k^*}{s_x} + \frac{s_x}{s_k^*}}$$

Rozwiązanie zadania 3

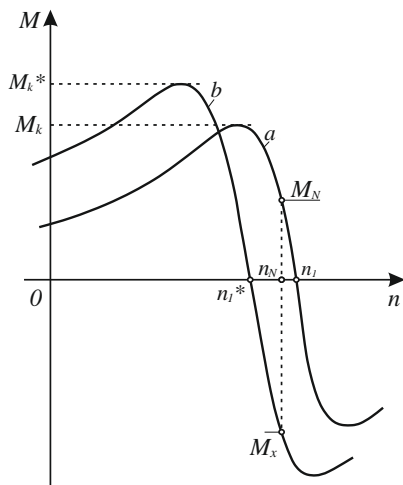

Rys. 5.1.

Silnik pracuje przy zasilaniu napięciem znamionowym o częstotliwości znamionowej. W stanie ustalonym silnik pracuje obciążony momentem znamionowym – punkt pracy M_N na charakterystyce „a” (rys. 5.1). Obliczamy parametry znamionowego punktu pracy:

- moment znamionowy

$$M_N = 9,55 \frac{P_N}{n_N} = 9,55 \frac{12000}{1430} = 80 \text{ Nm} \quad (1)$$

- poślizg przy obciążeniu znamionowym – na podstawie danych znamionowych wnioskujemy, że silnik ma $p = 2$ pary biegunów czyli prędkość synchroniczna $n_1 = 1500$ obr/min.:

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1430}{1500} = 0,047 \quad (2)$$

oraz:

- wartość momentu krytycznego przy zasilaniu napięciem znamionowym:

$$M_k = \lambda_N M_N = 2,5 \cdot 80 = 200 \text{ Nm} \quad (3)$$

- poślizg krytyczny w tych warunkach (na podstawie wzoru Klossa)

$$s_k = s_N \left(\lambda_N \pm \sqrt{\lambda_N^2 - 1} \right) \quad (4)$$

czyli

$$s_k = 0,047 \cdot \left(2,5 + \sqrt{2,5^2 - 1} \right) = 0,225 \quad (5)$$

W chwili przełączenia silnika ($t = 0$ s) na sieć o napięciu $U = 400$ V i częstotliwości $f_1 = 40$ Hz zmieni się wartość momentu wytwarzanego przez silnik, natomiast prędkość obrotowa pozostanie taka sama – silnik będzie rozwijał moment M_x (charakterystyka „b” na rys. 5.1). Dla charakterystyki „b” zmieni się wartość momentu krytycznego i poślizgu krytycznego. Ponieważ zmianie uległa częstotliwość napięcia zasilania prędkość synchroniczna w tych warunkach wynosi:

$$n_1^* = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 40}{2} = 1200 \frac{\text{obr}}{\text{min}}. \quad (6)$$

Stąd poślizg dla momentu M_x w chwili przełączenia:

$$s_x = \frac{n_1^* - n_N}{n_1^*} = \frac{1200 - 1430}{1200} = -0,192 \quad (7)$$

Moment krytyczny dla charakterystyki „b” wynosi:

$$M_k^* = M_k \left(\frac{f_{1N}}{f_1} \right)^2 = 200 \left(\frac{50}{40} \right)^2 = 312 \text{ Nm} \quad (8)$$

oraz poślizg krytyczny

$$s_k^* = s_k \frac{f_{1N}}{f_1} = 0,225 \frac{50}{40} = 0,281 \quad (9)$$

Wartość momentu po przełączeniu silnika wynosi (z wzoru Klossa):

$$M_x = \frac{2M_k^*}{\frac{s_k^*}{s_x} + \frac{s_x}{s_k^*}} = \frac{2 \cdot 312}{\frac{0,281}{-0,192} + \frac{-0,192}{0,281}} = -291 \text{ Nm} \quad (10)$$

Ujemna wartość momentu wskazuje, że silnik rozwija moment hamujący, natomiast ujemna wartość poślizgu wskazuje na hamowanie odzyskowe.

Zadanie 4

Dany jest transformator trójfazowy o mocy znamionowej $S_N = 75 \text{ kVA}$, napięciach znamionowych 1000/400 V, Yy0. Straty mocy w uzwojeniach transformatora przy obciążeniu prądem znamionowym wynoszą $\Delta P_{Cu} = 990 \text{ W}$, natomiast straty w rdzeniu przy zasileniu napięciem znamionowym $\Delta P_{Fe} = 300 \text{ W}$. Przy jakim obciążeniu rezystancyjnym i zasileniu napięciem znamionowym sprawność transformatora będzie mieć wartość maksymalną. Wyznaczyć wartość tej sprawności.

Uwaga - przyjąć:

- rezystancja zwarcia jednej fazy transformatora $R_z = R_1 + R_2' = 0,176 \Omega$,
- reaktancja zwarcia jednej fazy transformatora $X_z = X_1 + X_2' = 0,576 \Omega$,
- spadek napięcia transformatora $\Delta U = U_1 - v U_2 = I_1 (R_z \cos \varphi_{odb} \pm X_z \sin \varphi_{odb})$, gdzie v jest przekładnią transformatora.

Rozwiązanie zadania 4

Maksymalna sprawność transformatora wystąpi w warunkach gdy $\Delta P_{Cu} = \Delta P_{Fe}$. Straty w uzwojeniach transformatora dla dowolnej wartości prądu obciążenia wynoszą:

$$\Delta P_{Cu} = 3I_1^2 R_z \quad (1)$$

Przy obciążeniu prądem znamionowym

$$\Delta P_{CuN} = 3I_{1N}^2 R_z \quad (2)$$

Dzieląc równanie (1) przez równanie (2), otrzymujemy:

$$\frac{\Delta P_{Cu}}{\Delta P_{CuN}} = \frac{3I_1^2 R_z}{3I_{1N}^2 R_z} \quad (3)$$

Z równania (3) wyznaczamy wartość prądu I_1 :

$$I_1 = I_{1N} \sqrt{\frac{\Delta P_{Cu}}{\Delta P_{CuN}}} \quad (4)$$

Wartość prądu znamionowego transformatora wynosi:

$$I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{1N}} = \frac{75000}{\sqrt{3} \cdot 1000} = 43,3 \text{ A} \quad (5)$$

Ponieważ dla maksymalnej sprawności $\Delta P_{Cu} = \Delta P_{Fe} = 300 \text{ W}$, prąd obciążenia wynosi:

$$I_1 = I_{1N} \sqrt{\frac{\Delta P_{Cu}}{\Delta P_{CuN}}} = 43,3 \sqrt{\frac{300}{990}} = 23,8 \text{ A} \quad (6)$$

Napięcie na odbiorniku wynosi:

$$U_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} [U_1 - \sqrt{3} I_1 (R_z \cos \varphi_{odb} \pm X_z \sin \varphi_{odb})] \quad (7)$$

Dla obciążenia rezystancyjnego $\cos \varphi_{odb} = 1$, $\sin \varphi_{odb} = 0$. Napięcie na odbiorniku jest równe:

$$U_2 = \frac{U_{2N}}{U_{1N}} (U_1 - \sqrt{3} I_1 R_z) = \frac{400}{1000} (1000 - \sqrt{3} \cdot 23,8 \cdot 0,176) = 397 \text{ V} \quad (8)$$

Moc oddawana z transformatora wynosi:


$$P_{odb} = \sqrt{3} U_2 I_2 = \sqrt{3} U_2 I_1 \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \sqrt{3} \cdot 397 \cdot 23,8 \cdot \frac{1000}{400} = 40\,913 \text{ W} \quad (9)$$

Maksymalna sprawność transformatora wynosi:

$$\eta_{max} = \frac{P_{odb}}{P_{pob}} = \frac{P_{odb}}{P_{odb} + \Delta P_{Cu} + \Delta P_{Fe}} = \frac{40\,913}{40\,913 + 300 + 300} = 0,986 \quad (10)$$

Zadanie 5

Trójfazowy generator symetrycznego napięcia sinusoidalnego połączony jest w gwiazdę. Wartość skuteczna napięcia międzyfazowego wynosi $U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U = 400 \text{ V}$, a prądu $I = 9,5 \text{ A}$. Generator obciążony jest odbiornikiem symetrycznym trójfazowym połączonym w gwiazdę o charakterze R - L . Całkowita moc odbiornika wskazana przez watomierze W_1 oraz W_2 wynosi $P = 5700 \text{ W}$. Wyznaczyć parametry odbiornika (jednej fazy) – R_f , X_f , oraz wskazania watomierzy. Jaki prąd wskaże amperomierz włączony w fazie A, jeżeli wyłącznik K w fazie B zostanie otwarty.

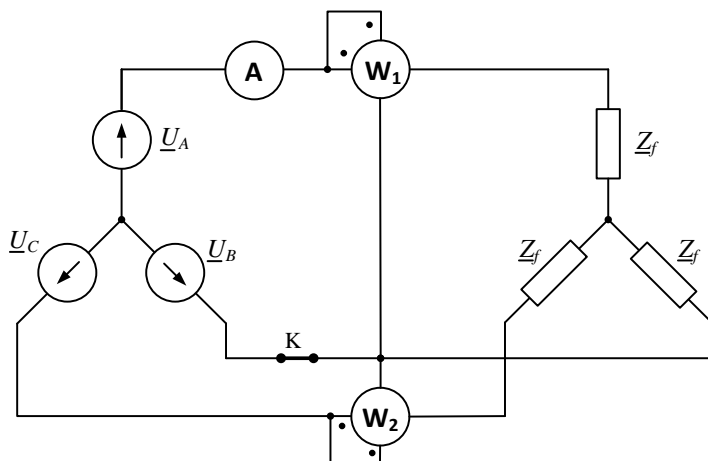

Rys. 6.

Rozwiązanie zadania 5

Moduł impedancji jednej fazy odbiornika wynosi:

$$Z_f = \frac{U_f}{I_f} = \frac{U}{I} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 9,5} = 24,3 \text{ A} \quad (1)$$

Kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem wyznaczamy na podstawie mocy czynnej układu:

$$\cos\varphi_f = \frac{P}{\sqrt{3}UI} = \frac{5700}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 9,5} = 0,866 \quad (2)$$

Stąd

$$\varphi_f = \arccos 0,866 = 30^\circ \quad (3)$$

Rezystancja jednej fazy odbiornika wynosi:

$$R_f = Z_f \cos\varphi_f = 24,3 \cdot 0,866 = 21 \, \Omega \quad (4)$$

Reaktancja jednej fazy odbiornika:

$$X_f = \sqrt{Z_f^2 - R_f^2} = \sqrt{24,3^2 - 21^2} = 12,2 \, \Omega \quad (5)$$


Impedancja odbiornika wynosi:

$$\underline{Z}_f = (21 + j 12,2) \, \Omega \quad (6)$$

Moc watomierza W_1 obliczamy z zależności:

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos \alpha \quad (7)$$

gdzie α jest kątem zawartym pomiędzy wektorem napięcia U_{AB} i prądu I_A . Na podstawie wykresu wektorowego (rys. 6.1) kąt $\alpha = 60^\circ$.

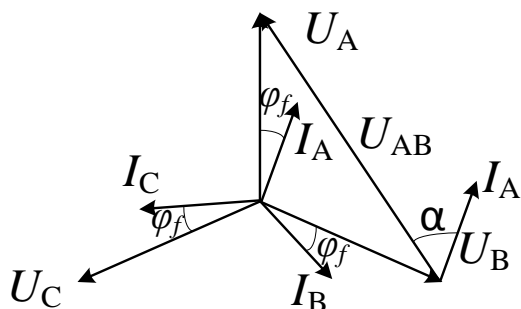

Rys. 6.1.


Wskazanie watomierza W_1 wynosi:

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos 60^\circ = 400 \cdot 9,5 \cdot 0,5 = 1900 \, W \quad (8)$$

natomiast watomierza W_2 :

$$P_2 = P - P_1 = 5700 - 1900 = 3800 \, W \quad (9)$$

Po otwarciu wyłącznika „K” otrzymamy układ, którego schemat przedstawia rysunek 6.2.

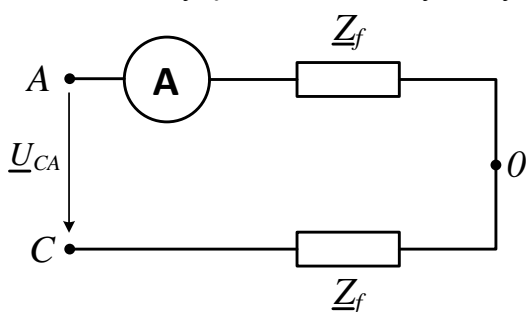

Rys. 6.2.

Prąd, który wskaże amperomierz włączony w fazę A będzie wynosił:

$$I = \frac{U}{Z_{AC}} = \frac{U}{2Z_f} = \frac{400}{2 \cdot 24,3} = 8,23 \, A \quad (10)$$