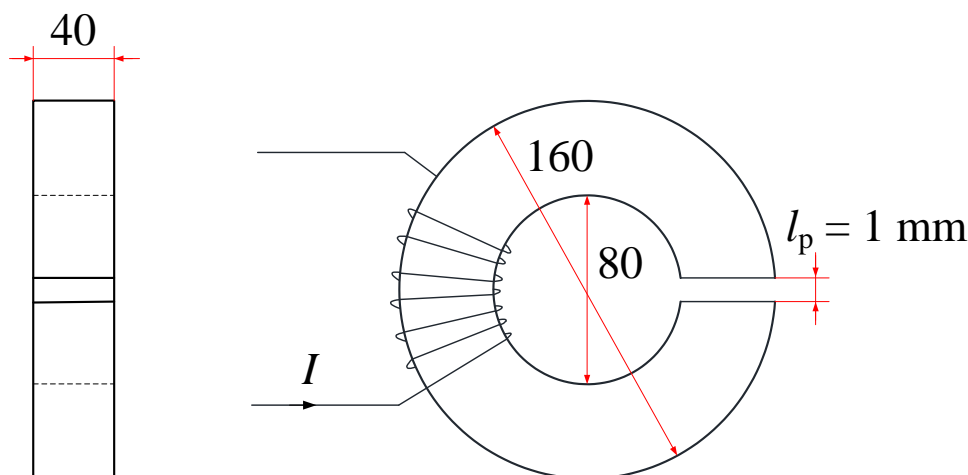


„EUROELEKTRA”
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej
Rok szkolny 2022/2023

Odpowiedzi do zadań dla grupy elektrycznej na zawody III stopnia

Zadanie 1

Cewka obwodu magnetycznego ma 2000 zwojów. Prąd płynący w cewce $I = 1,10$ A. Rdzeń obwodu wykonano ze staliwa. Długość szczeliny $l_p = 1$ mm. Pozostałe wymiary podano na rysunku w mm. Należy obliczyć wartość indukcji magnetycznej w szczelinie. Natężenie pola w rdzeniu staliwnym dla $B_{FE_1} = 1,00$ T wynosi $H_1 = 810$ A/m, $B_{FE_2} = 1,20$ T; $H_2 = 1270$ A/m, $B_{FE_3} = 1,25$ T; $H_3 = 1440$ A/m; $B_{FE_4} = 1,30$ T, $H_4 = 1680$ A/m; $B_{FE_5} = 1,4$ T; $H_5 = 2300$ A/m; $B_{FE_6} = 1,5$ T; $H_6 = 3300$ A/m.



Rysunek 2. Obwód magnetyczny

Rozwiązanie:

W zadaniu połączono szeregowo dwa elementy: liniowy (szczelina) i nieliniowy (rdzeń staliwny). Zadanie można obliczyć metodą wykreślną i metodą kolejnych przybliżeń.

Z prawa przepływu:

$$I \cdot Z = H_p \cdot l_p + H_{FE} \cdot l_{FE}$$

Mając wymiary rdzenia:

$$l_p = 0,001 \text{ m}; \quad l_{FE} = \frac{0,16 + 0,08}{2} \cdot \pi = 0,3768 \text{ m}$$

Pierwsza iteracja

Natężenie pola dla staliwa wynosi:

$$B_{FE_1} = 1,00 \text{ T}; \quad H_1 = 810 \text{ A/m}$$

Przyjmijmy np. $B_{p_1} = B_{FE_1} = 1,00$ T.

Natężenie pola w szczelinie obliczamy według wzoru:

$$H_{p_1} = \frac{B_{p_1}}{\mu_0} = \frac{1,00}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 796000 \text{ A/m.}$$

Obliczamy wartość prądu płynącego w cewce:

$$I_1 = \frac{H_{FE_1} l_{FE} + H_{p_1} \cdot l_p}{Z} = \frac{810 \cdot 0,3768 + 796000 \cdot 0,001}{2000} = 0,55 \text{ A.}$$

Wartość prądu $I_1 = 0,55 \text{ A}$ jest mniejsza od danej (1,10 A).

Druga iteracja

Obieramy, zatem indukcję większą np. 1,20 T. itd.

$$H_p = \frac{B_p}{\mu_0} = \frac{1,20}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 995414 \text{ A/m.}$$

Prąd w cewce:

$$I_2 = \frac{1270 \cdot 0,3768 + 995414 \cdot 0,001}{2000} = \frac{1473}{2000} = 0,736 \text{ A}$$

Wartość prądu $I_2 = 0,736 \text{ A}$ jest mniejsza od danej (1,10 A).

Trzecia iteracja

Obieramy, zatem indukcję większą np. 1,25 T. itd.

$$H_p = \frac{B_p}{\mu_0} = \frac{1,25}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 995222 \text{ A/m.}$$

Prąd w cewce:

$$I_3 = \frac{1440 \cdot 0,3768 + 995222 \cdot 0,001}{2000} = \frac{1538}{2000} = 0,769 \text{ A}$$

Wartość prądu $I_3 = 0,769 \text{ A}$ jest mniejsza od danej (1,10 A).

Czwarta iteracja

Obieramy, zatem indukcję większą np. 1,30 T. itd.

$$H_p = \frac{B_p}{\mu_0} = \frac{1,3}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 1035031,8 \text{ A/m.}$$

Prąd w cewce:

$$I_4 = \frac{1680 \cdot 0,3768 + 1035031,8 \cdot 0,001}{2000} = \frac{1668}{2000} = 0,834 \text{ A.}$$

Wartość prądu $I_4 = 0,834 \text{ A}$ jest mniejsza od danej (1,10 A).

Piąta iteracja

Obieramy, zatem indukcję większą np. 1,4 T. itd.

$$H_p = \frac{B_p}{\mu_0} = \frac{1,4}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 1114649 \text{ A/m.}$$

Prąd w cewce:

$$I_5 = \frac{2300 \cdot 0,3768 + 1114649 \cdot 0,001}{2000} = \frac{1980}{2000} = 0,99 \text{ A.}$$

Wartość prądu $I_5 = 0,99 \text{ A}$ jest mniejsza od danej (1,10 A).

Szósta iteracja

Obieramy, zatem indukcję większą np. 1,5 T. itd.

$$H_p = \frac{B_p}{\mu_0} = \frac{1,5}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 1193662 \text{ A/m.}$$

Prąd w cewce:

$$I_6 = \frac{3300 \cdot 0,3768 + 1193662 \cdot 0,001}{2000} = 1,22 \text{ A.}$$

Wartość prądu $I_6 = 1,22 \text{ A}$ jest większa od danej (1,10 A).

Analizując uzyskane wyniki w poszczególnych iteracjach można sądzić, że indukcja magnetyczna w szczelinie będzie wynosić pomiędzy 1,4 T a 1,5 T. W kolejnej iteracji można założyć aproksymację linią pomiędzy dwoma punktami $B_{FE_5} = 1,4 \text{ T}$; $H_5 = 2300 \text{ A/m}$; $B_{FE_6} = 1,5 \text{ T}$;

$H_6 = 3300 \text{ A/m}$. Zastosowanie takiej aproksymacji umożliwi znalezienie wartości natężenia pola magnetycznego dla indukcji magnetycznych z przedziału 1,4 T a 1,5 T.

W tym celu można wykorzystać równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

$$H = \frac{H_6 - H_5}{B_{FE_6} - B_{FE_5}} \cdot B + \left(H_5 - \frac{H_6 - H_5}{B_{FE_6} - B_{FE_5}} \cdot B_{FE_5} \right)$$
$$H = \frac{3300 - 2300}{1,5 - 1,4} \cdot B + \left(2300 - \frac{3300 - 2300}{1,5 - 1,4} \cdot 1,4 \right)$$

Funkcja aproksymacja

$$H = 10000 \cdot B - 11700$$

Siódma iteracja

Przy wykorzystaniu funkcji aproksymującej można wyznaczyć wartość natężenia pola magnetycznego dla kolejnych wartości indukcji magnetycznej z przedziału 1,4 T a 1,5 T.

Obieramy, zatem indukcję większą np. 1,45 T.

$$H_7 = 10000 \cdot 1,45 - 11700 = 2800 \text{ A/m}$$

$$H_p = \frac{B_p}{\mu_0} = \frac{1,45}{1,256 \cdot 10^{-6}} = 1153873 \text{ A/m}.$$

Prąd w cewce:

$$I_7 = \frac{2800 \cdot 0,3768 + 1153873 \cdot 0,001}{2000} = \frac{2209,45}{2000} = 1,10 \text{ A}.$$


Wartość prądu $I_7 = 0,99 \text{ A}$ jest mniejsza od danej (1,10 A).

Odpowiedź:

Dla prądu płynącego w cewce $I = 1,10 \text{ A}$ wartość indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej wyniesie w przybliżeniu 1,45 T.

Zadanie 2

Dla obwodu elektrycznego przedstawionego na rysunku należy dobrać pojemność kondensatora tak, aby moc bierna źródła napięcia sinusoidalnego była równa zero. Dane: $\omega = 200 \text{ 1/s}$, $R = 100 \text{ }\Omega$, $L = 0,200 \text{ H}$

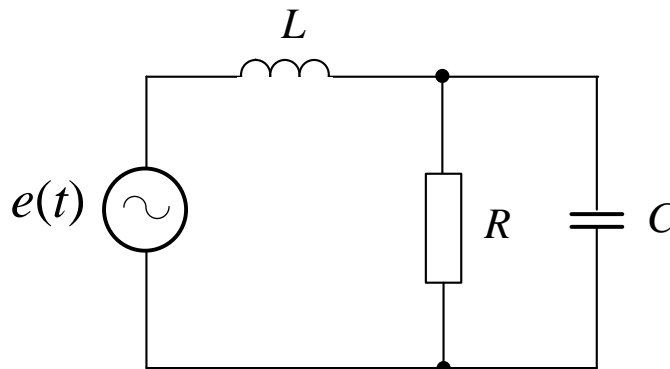

Rysunek 2. Obwód elektryczny

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności można wyznaczyć impedancję wypadkową gałęzi równoległej RC

$$\underline{Z}_{RC} = \frac{R(-j\frac{1}{\omega C})}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{-jR}{R\omega C - j} = \frac{-jR(R\omega C + j)}{R^2\omega^2 C^2 + 1} = \frac{R}{R^2\omega^2 C^2 + 1} - j\frac{R^2\omega C}{R^2\omega^2 C^2 + 1}$$

Następnie można zapisać zależność na impedancja wypadkowa obwodu elektrycznego przedstawionego na rysunku 3

$$\underline{Z} = \underline{Z}_{RC} + j \cdot \omega L = \frac{R}{R^2\omega^2 C^2 + 1} + j \cdot \left(\omega L - \frac{R^2\omega C}{R^2\omega^2 C^2 + 1} \right)$$

Moc bierna źródła napięcia sinusoidalnego będzie równa zero w przypadku, gdy obwodzie zajdzie rezonans. Warunek ten wystąpi w przypadku, gdy reaktancja wypadkowa obwodu elektrycznego przedstawionego na rysunku 3 jest równa zero

Warunek rezonansu jest następujący

$$\begin{aligned} \text{Im}(\underline{Z}) &= 0 \\ \omega L - \frac{R^2\omega C}{R^2\omega^2 C^2 + 1} &= 0 \end{aligned}$$

W następnym kroku dokonywanych jest szereg przekształceń

$$\begin{aligned} \omega L &= \frac{R^2\omega C}{R^2\omega^2 C^2 + 1} \\ (R^2\omega^2 C^2 + 1)L &= R^2 C \\ \omega^2 R^2 C^2 L - R^2 C + L &= 0 \end{aligned}$$

Kolejnym kroku rozwiązujemy równanie kwadratowe

$$\Delta = (R^2)^2 - 4 \cdot \omega^2 \cdot R^2 \cdot L^2$$

$$\Delta = (-100^2)^2 - 4 \cdot 200^2 \cdot 100^2 \cdot 0,200^2 = 36000000$$

Δ jest dodatnia, zatem mamy dwa rozwiązania

$$C_1 = \frac{-(-R^2) + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot \omega^2 \cdot R^2 \cdot L} = \frac{-(-100^2) + \sqrt{36000000}}{2 \cdot 200^2 \cdot 100^2 \cdot 0,200}$$
$$C_1 = \frac{16000}{160000000} = 100 \mu\text{F}$$

$$C_2 = \frac{-(-R^2) - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot \omega^2 \cdot R^2 \cdot L} = \frac{-(-100^2) - \sqrt{36000000}}{2 \cdot 200^2 \cdot 100^2 \cdot 0,200}$$
$$C_2 = \frac{4000}{160000000} = 25 \mu\text{F}$$

Odpowiedź:


Moc bierna źródła napięcia sinusoidalnego będzie równa zero w przypadku, gdy pojemność kondensatora będzie wynosiła 25 μF albo 100 μF .

Zadanie 3

Do zacisków odbiornika elektrycznego, który zasilany jest z zasilacza programowalnego został podłączony oscyloskop dwukanałowy z sondą napięciową i prądową. W wyniku pomiaru został zarejestrowany przebieg czasowy napięcia (kolor niebieski) i prądu (kolor czerwony), które zostały przedstawione na wykresie poniżej. Na podstawie przebiegu należy obliczyć moc czynną i pozorną pobieraną przez odbiornik.

Przebieg czasowy napięcia można zapisać zależnością

$$u(t) = \begin{cases} \left(\frac{4}{T} \cdot t + 2\right) & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \left[\frac{4}{T} \left(t - \frac{T}{2}\right) + 2\right] & \frac{T}{2} < t \leq T \end{cases}$$

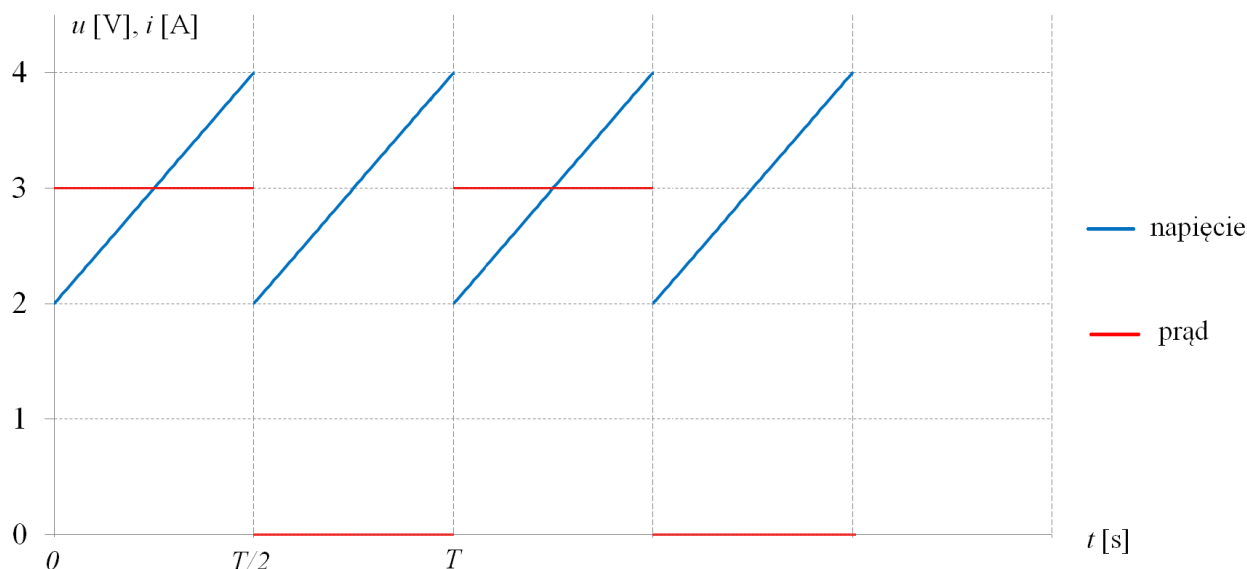

Rysunek 3. Przebieg czasowy napięcia i prądu

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności należy określić na podstawie przebiegu prądu odbiornika opis matematyczny

$$i(t) = \begin{cases} 3 & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \frac{T}{2} < t \leq T \end{cases}$$

W dalszej kolejności można wyznaczyć wartość skuteczną napięcia z zależności

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \left(\frac{4}{T} \cdot t + 2\right)^2 dt + \int_{\frac{T}{2}}^T \left[\frac{4}{T} \left(t - \frac{T}{2}\right) + 2\right]^2 dt \right)}$$
$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \left(\frac{16}{T^2} \cdot t^2 + \frac{16}{T} \cdot t + 4\right) dt + \int_{\frac{T}{2}}^T \left(\frac{4}{T} \cdot t\right)^2 dt \right)}$$

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \left(\frac{16}{T^2} \cdot t^2 + \frac{16}{T} \cdot t + 4 \right) dt + \int_{\frac{T}{2}}^T \frac{16}{T^2} \cdot t^2 dt \right)}$$

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\left(\frac{16}{T^2} \cdot \frac{1}{3} t^3 + \frac{16}{T} \cdot \frac{1}{2} t^2 + 4 \cdot t \right) \Big|_0^{T/2} + \frac{16}{T^2} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_{T/2}^T \right)}$$

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\frac{2}{3} T + 2T + 2T + \frac{16}{3} T - \frac{2}{3} T \right)} = \sqrt{\frac{28}{3}} = 3,055 \text{ V}$$

W następnym korku można wyznaczyć wartość skuteczną natężenie prądu z zależności

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} 3^2 dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0^2 dt \right)}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} (9 \cdot t \Big|_0^{T/2} + 0)} = \sqrt{\frac{1}{T} 9 \frac{T}{2}} = \sqrt{\frac{9}{2}} = 2,121 \text{ A}$$

Moc pozorna pobieraną przez odbiornik można wyznaczyć z zależności

$$S = U_{RMS} \cdot I_{RMS} = 3,055 \cdot 2,121 = 6,480 \text{ VA}$$

Moc czynną pobieraną przez odbiornik można wyznaczyć z zależności

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt$$

$$P = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} \left(\frac{4}{T} \cdot t + 2 \right) \cdot 3 dt + \int_{T/2}^T \left(\frac{4}{T} \left(t - \frac{T}{2} \right) + 2 \right) \cdot 0 dt \right)$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} \left(\frac{12}{T} \cdot t + 6 \right) dt = \frac{1}{T} \left(\frac{12}{T} \cdot \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^{T/2} + 6 \cdot t \Big|_0^{T/2} \right)$$

$$P = \frac{1}{T} \left(\frac{12}{T} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{T^2}{4} + 6 \cdot \frac{T}{2} \right) = \frac{12}{8} + 3 = 1,5 + 3$$

$$P = 4,50 \text{ W}$$

Odpowiedź:

Moc czynna pobierana przez odbiornik wyniesie 4,5 W natomiast moc pozorna pobierana przez odbiornik wyniesie 6,5 VA.

Zadanie 4

Napięcie odkształcone o wartości skutecznej $U_{\text{eff}} = 100 \text{ V}$ i częstotliwości $50,0 \text{ Hz}$ zasila obwód złożony z szeregowo połączonych rezystora o rezystancji $R = 2,00 \Omega$ i kondensatora o pojemności $C = 200 \mu\text{F}$. Napięcie zasilające zawiera pierwszą i piątą harmoniczną, przy czym wartość skuteczna piątej harmonicznej będzie wynosiła $U_5 = 0,3 \cdot U_1$, przy czym U_1 – wartość skuteczna pierwszej harmonicznej. Oblicz wartość skuteczną prądu odkształconego oraz wartość mocy czynnej pobieranej przez obwód.

Rozwiązanie:

Obliczamy wartość reaktancji pojemnościowej dla pierwszej i piątej harmonicznej.

$$X_{Ck} = \frac{1}{k\omega_1 C} \quad X_{C1} = \frac{1}{\omega_1 C} = \frac{1}{314 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 15,915 \Omega$$

$$X_{C5} = \frac{1}{5\omega_1 C} = \frac{1}{5 \cdot 314 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 3,1831 \Omega;$$

Gdy występuje pierwsza i piąta harmoniczna napięcia, wówczas U_{eff} :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_1^2 + U_5^2} :$$

Stąd:

$$100 = \sqrt{U_1^2 + (0,3U_1)^2}$$
$$U_1 = 95,783 \text{ V}$$

$$U_5 = 0,3 \cdot U_1 = 0,3 \cdot 95,783 = 28,735 \text{ V}$$

Następnie wykorzystując wzory:

$$Z_k = \sqrt{R^2 + (k\omega_1 L - \frac{1}{k\omega_1 C})^2}; \quad I_k = \frac{U_k}{Z_k},$$

Obliczamy:

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{95,783}{\sqrt{2,00^2 + 15,915^2}} = 5,9712 \text{ A};$$

$$I_5 = \frac{U_5}{Z_5} = \frac{28,357}{\sqrt{2,00^2 + 3,1831^2}} = 7,6437 \text{ A};$$

Obliczamy wartość skuteczną prądu odkształconego:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2} = \sqrt{5,9712^2 + 7,6437^2} = 9,6996 \text{ A};$$

Moc czynna wynosi:

$$P = RI_{\text{eff}}^2 = 2,00 \cdot 9,6996^2 = 188,16 \text{ W}$$

Odpowiedź:


Wartość skuteczna prądu odkształconego płynącego w analizowanym obwodzie wyniesie $9,7 \text{ A}$ natomiast wartość mocy czynnej pobieranej przez obwód wyniesie 188 W .

Zadanie 5

Pomiar rezystancji metodą techniczną możliwy jest w jednym z dwóch układów: a) układzie poprawnie mierzonego napięcia lub b) układzie poprawnie mierzonego prądu. Przy jakiej rezystancji rzeczywistej R zmierzona rezystancja pomiarowa R_p , rozumiana jako stosunek napięcia (wskazania woltomierza) do natężenia prądu (wskazanie amperomierza), będzie taka sama w obu układach pomiarowych? Uwzględnić, że przy pomiarze w obu układach amperomierz miał taką samą rezystancję cewki pomiarowej równą $R_A = 2,00 \Omega$, podobnie woltomierz $R_V = 100 \Omega$. Dla uproszczenia należy przyjąć, że wskazania mierników nie są obciążone uchybem.

Rozwiązanie:

- a) Pomiar rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego napięcia przedstawiono na rysunku 5.1.

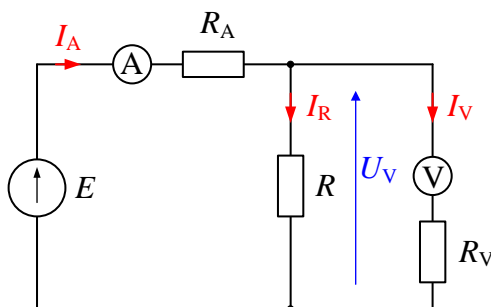


Rysunek 5.1. Układ z poprawnie mierzonym napięciem

Analizując obwód elektryczny i uwzględniając rzeczywiste przyrządy pomiarowe i dokonując przekształceń można zapisać zależność na rezystancję pomiarową dla układu z poprawnie mierzonym napięciem

$$R_p = \frac{U_V}{I_A} = \frac{I_A \cdot \frac{R \cdot R_V}{R + R_V}}{I_A} = \frac{R \cdot R_V}{R + R_V}$$

- b) Pomiar rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego prądu przedstawiono na rysunku 5.2.

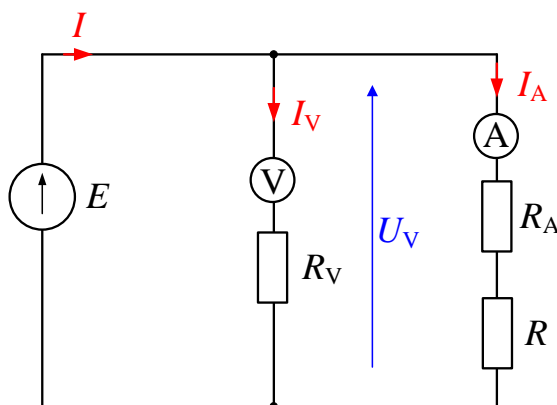

Rysunek 5.2. Układ z poprawnie mierzonym prądem

Analizując obwód elektryczny i uwzględniając rzeczywiste przyrządy pomiarowe i dokonując przekształceń można zapisać zależność na rezystancję pomiarową dla układu z poprawnie mierzonym prądem

$$R_p = \frac{U_V}{I_A} = \frac{I_A \cdot (R + R_A)}{I_A} = R + R_A$$

W celu określenia przy jakiej rezystancji rzeczywistej R zmierzona rezystancja pomiarowa R_p , rozumiana jako stosunek napięcia (wskazania woltomierza) do natężenia prądu (wskazanie amperomierza), będzie taka sama w obu układach pomiarowych należy je ze sobą porównać.

$$\frac{R \cdot R_V}{R + R_V} = R + R_A$$

Dokonując przekształceń matematycznych otrzymujemy równanie kwadratowe względem niewiadomej R

$$R^2 + R_A \cdot R + R_A \cdot R_V = 0$$

Podstawiając dane otrzymujemy

$$R^2 + 2,00 \cdot R + 2,00 \cdot 100 = 0$$

W kolejnym kroku rozwiązujemy równanie kwadratowe

$$\Delta = R_A^2 - 4 \cdot 1,0 \cdot R_A \cdot R_V = 2,00^2 - 4 \cdot 2,00 \cdot 100$$
$$\Delta = -796$$

Jak widać z powyższego rozwiązania $\Delta < 0$, więc nie ma takiej wartości rezystancji R , aby zmierzona rezystancja pomiarowa R_p byłaby taka sama w obu układach pomiarowych.

Odpowiedź:

Nie ma takiej wartości rezystancji R , aby zmierzona rezystancja pomiarowa R_p byłaby taka sama w obu układach pomiarowych.

Opracowali: dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG dr inż. Tomasz Nowak	Sprawdził: dr inż. Zbigniew Kłosowski	Zatwierdził: Przewodniczący Rady Naukowej Olimpiady dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBS
---	---	---