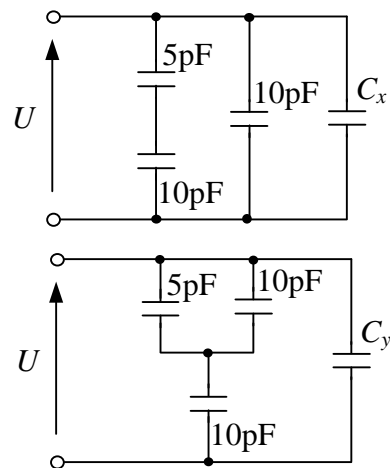


„EUROELEKTRA”
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Rok szkolny 2010/2011
 Odpowiedzi do zadań dla grupy elektrycznej na zawody II. stopnia

Zadanie 1


Na rys. 1 przedstawiono dwa układy kondensatorów. Dobrać tak pojemności C_x i C_y , aby oba układy włączone do tego samego źródła napięcia stałego $U = 100\text{V}$ naładowały się takim samym całkowitym ładunkiem $Q = 10^{-8}\text{C}$.



Rys. 1

Odpowiedź do zadania 1:

Układy kondensatorów można przedstawić w postaci uproszczonej jak na rys. 1.1

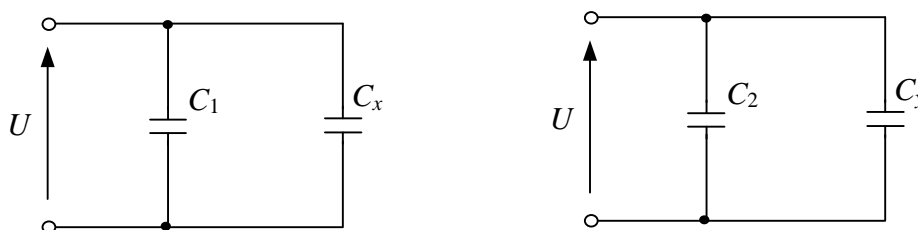

Rys. 1.1

gdzie

$$C_1 = \left(10 + \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10}} \right) \cdot 10^{-12} = \frac{40}{3} \text{ pF}$$

$$C_2 = \left(\frac{1}{\frac{1}{5+10} + \frac{1}{10}} \right) \cdot 10^{-12} = 6 \text{ pF}.$$

Ładunki kondensatorów o pojemnościach C_1 i C_2 przy napięciu $U = 100\text{V}$ wynoszą:

$$Q_1 = C_1 \cdot U = \frac{40}{3} \cdot 10^{-12} \cdot 110 = 0,146 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot U = 6 \cdot 10^{-12} \cdot 110 = 0,066 \cdot 10^{-8} \text{ C}.$$


Ponieważ całkowity ładunek obu układów jest taki sam, ostatecznie otrzymujemy

$$C_x = \frac{Q - Q_1}{U} = \frac{10^{-8} - 0,146 \cdot 10^{-8}}{110} = 77,6 \text{ pF}$$

$$C_y = \frac{Q - Q_2}{U} = \frac{10^{-8} - 0,066 \cdot 10^{-8}}{110} = 84,9 \text{ pF}.$$

Zadanie 2

W obwodzie pokazanym na rys. 2 wskazanie idealnego amperomierza przy otwartych wyłącznikach w_1 i w_2 (idealnych) wynosi $I_1 = 1,2 \text{ A}$. Po zamknięciu w_1 amperomierz wskazał $I_2 = 3 \text{ A}$. Obliczyć wskazanie amperomierza, gdy w_1 będzie otwarty a w_2 zamknięty.

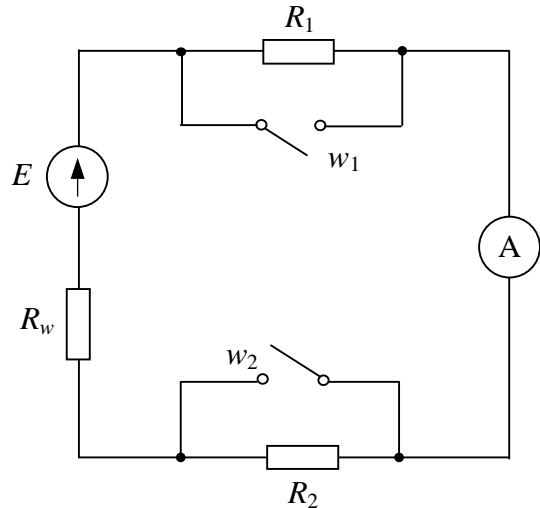

Rys. 2

Odpowiedź do zadania 2:

Wariant 1

Na podstawie wskazań amperomierza (I_1 oraz I_2) otrzymujemy układ dwóch równań:

$$E = I_1(R_1 + R_2 + R_w)$$

$$E = I_2(R_2 + R_w)$$

Po elementarnych przekształceniach otrzymujemy:

$$E = \frac{I_1 I_2}{I_2 - I_1} R_1$$

$$R_w = \frac{I_1 R_1}{I_2 - I_1} - R_2$$

Gdy w_1 będzie otwarty, a w_2 zamknięty, amperomierz wskaże prąd

$$I_3 = \frac{E}{R_1 + R_w} = \frac{I_1 I_2 R_1}{I_1 R_2 + I_2 (R_1 - R_2)}$$

Wariant 2

Na podstawie wskazań amperomierza (I_1 oraz I_2) otrzymujemy układ dwóch równań:

$$E = I_1(R_1 + R_2 + R_w)$$

$$E = I_2(R_2 + R_w)$$

Podstawiając dane z treści zadania, równania możemy zapisać w postaci:

$$E - 1,2R_w = 1,2(R_1 + R_2)$$

$$E - 3R_w = 3 \cdot R_2$$

Po elementarnych przekształceniach otrzymujemy:

$$E = 2R_1$$


$$R_w = 0,67R_1 - R_2$$

Gdy w_1 będzie otwarty, a w_2 zamknięty, amperomierz wskaże prąd

$$I_3 = \frac{E}{R_1 + R_w} = \frac{2R_1}{1,67R_1 - R_2}$$

Zadanie 3

Zasilanie układu przedstawionego na rys.3 jest symetryczne a kolejność faz zgodna, tzn. A,B,C. Wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego $|U|=400V$. Rezystancja i reaktancje elementów są równe: $\omega L = \frac{1}{\omega C} = 20\sqrt{3}\Omega$; $R = 20\Omega$. Przyrządy pomiarowe umieszczone w układzie są miernikami idealnymi, amperomierz i woltomierze mierzą wartości skuteczne.

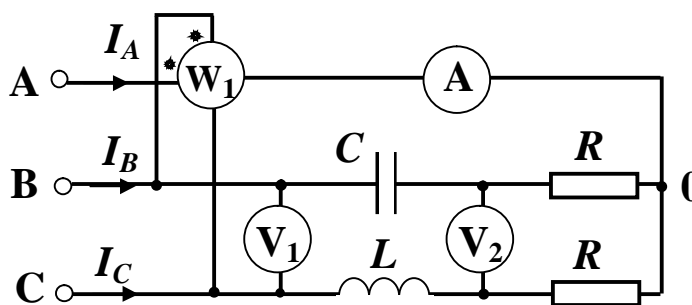


Rys.3

1. Narysuj wykres wskazowy napięć i prądów przedstawionego obwodu.
2. Wyznacz wskazania wszystkich przyrządów pomiarowych przedstawionego układu.

Odpowiedź do zadania 3:


1. Wykres wskazowy układu przedstawiony na rysunku poniżej, rysowany jest w następującej kolejności:
 - Symetryczna gwiazda napięć generatora E_A, E_B, E_C
 - Napięcie $U_o = E_A$ (bo faza A jest zwarta)
 - Napięcia faz B oraz C odbiornika: $U_B = E_B - U_o$; $U_C = E_C - U_o$
 - Prądy faz B oraz C odbiornika: I_B wyprzedza napięcie U_B o kąt 60° ($\varphi_B = -60^\circ$), I_C opóźnia się o kąt 60° w stosunku do U_C ($\varphi_C = 60^\circ$); prąd $I_A = -(I_B + I_C) = 0$

- Napięcia na elementach R , L oraz C dokonując rozkładu napięć fazowych U_B oraz U_C na napięcia na elementach R zgodne z prądem odpowiedniej fazy oraz napięcia na elementach L i C opóźnione lub odpowiednio przyspieszone względem prądu fazowego
2. Wskazania przyrządów pomiarowych odczytane z wykresu wskazowego to (te same wartości otrzymać można wykonując analizę obliczeniową układu):
- Amperomierz wskazuje 0 bo prąd fazy A jest równy 0, (prądy faz B i C są w przeciwfazie a ich wartości skuteczne są sobie równe)
 - Wskazanie watomierza jest równe 0 bo prąd jego cewki prądowej jest równy 0
 - Woltomierz V_1 wskazuje 400V; jest to wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego U_{BC} : $U_{V1}=400V$
 - Woltomierz V_2 wskazuje wartość skuteczną napięcia, które jest różnicą napięcia panującego na elemencie R w fazie B oraz na elemencie R w fazie C:
 $U_{V2}=400V$

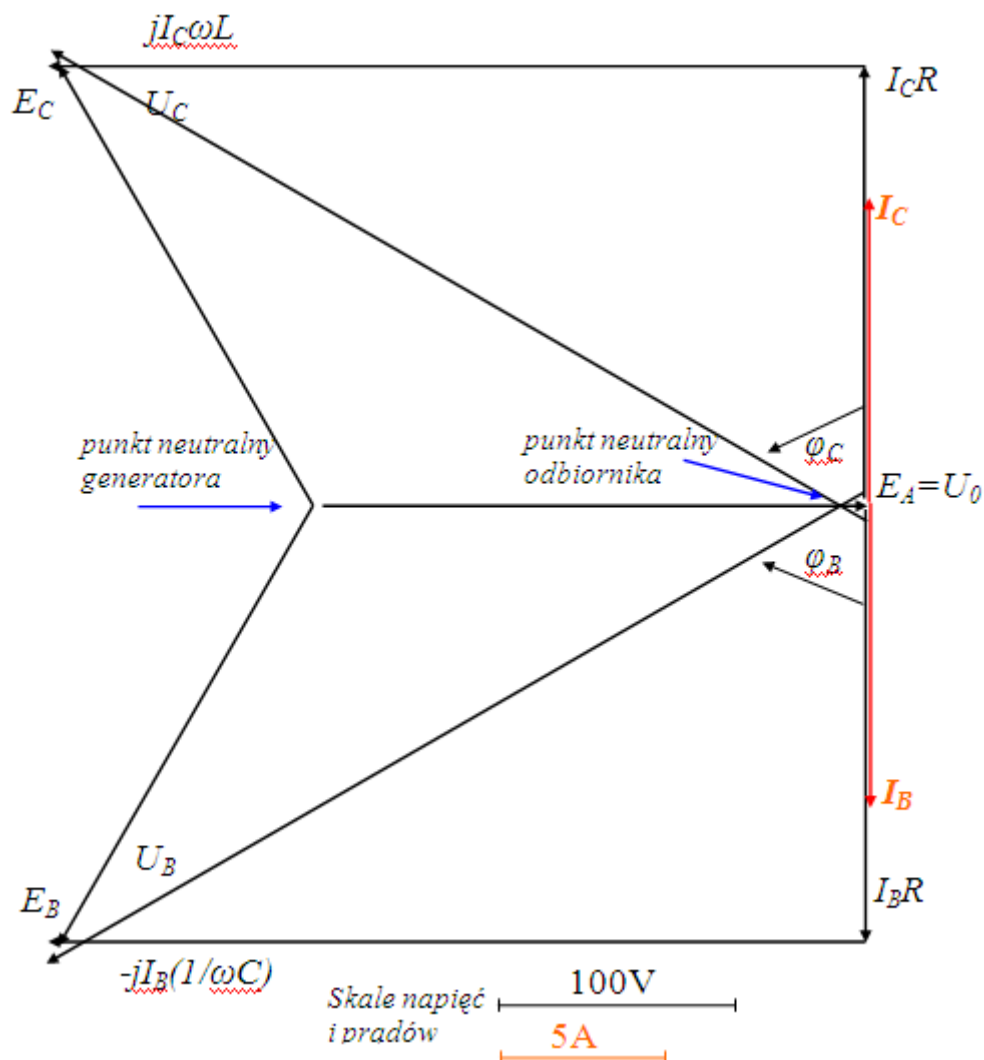

Zadanie 4

Do jednego z wejść układu sumatora zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym, przedstawionego na rys. 4, dołączono źródło napięciowe generujące napięcie $u_I(t)$ o kształcie trójkąta i czasie narastania sygnału równym czasowi opadania, częstotliwości równej $f=100\text{Hz}$ oraz wartości międzyszczytowej $U_{MS} = 10\text{V}$, którego maksymalna wartość dodatnia wynosi kU_{MS} , $k=0,25$ (rys.4).

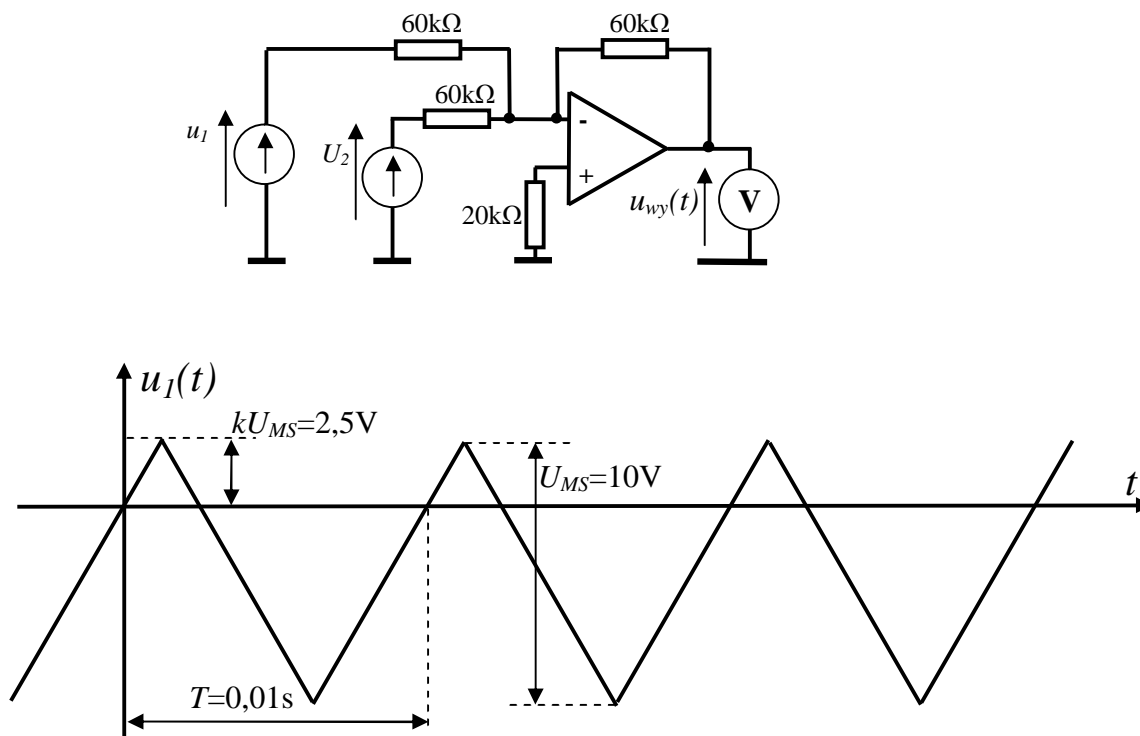

Rys. 4

1. Jaka powinna być wartość napięcia stałego U_2 dołączonego do drugiego z wejść sumatora aby wskazanie woltomierza V mierzącego wartość średnią napięcia $u_{wy}(t)$ równe było 0 ?
2. Narysuj przebieg napięcia $u_{wy}(t)$
3. Wyznacz zależność określającą wartość napięcia U_2 w zależności od wartości współczynnika k . Jaki zakres napięć powinno zapewniać źródło napięcia U_2 aby zapewnić zerowe wskazanie woltomierz dla: $0 \geq k \geq 1$?


Odpowiedź do zadania 4:

1. Wartość średnia sumy napięć jest równa sumie wartości średnich tych napięć. Napięcie U_2 musi zatem kompensować wartość średnią napięcia $u_I(t)$. Napięcie $u_I(t)$ ma kształt trójkąta równoramiennego. Taki sam kształt mają jego części o dodatnich oraz ujemnych wartościach. Wartość średnia napięcia u_I wynosi zatem:

$$U_{ISR} = 0,5 \cdot 2,5 - 0,5 \cdot (10 - 2,5) = -2,5\text{V}$$

Oba wejściowe napięcia są sumowane z jednakowym współczynnikiem wzmocnienia. Aby wartość średnia napięcia wyjściowego wynosiła 0 napięcie U_2 musi mieć wartość $2,5\text{V}$.

2. Przebieg napięcia $u_{wy}(t)$ dla $k=0,25$ oraz $U_2=2,5V$ przedstawia rys. 4.1.

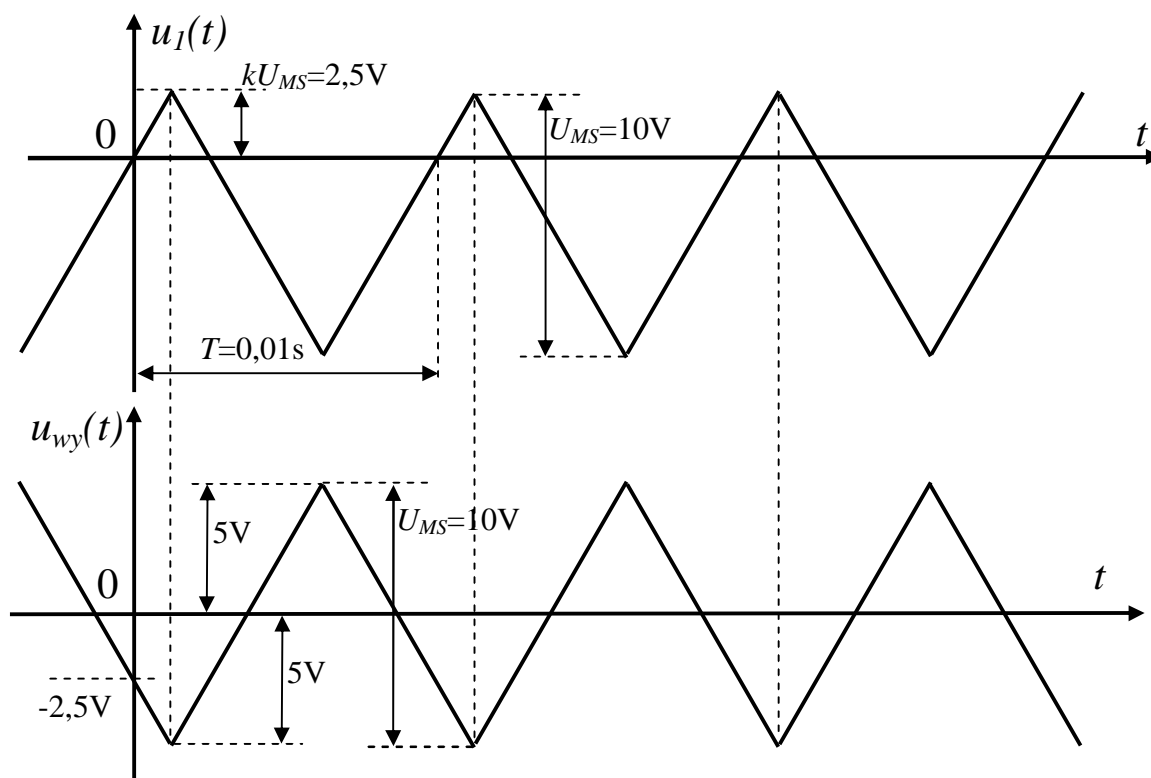

Rys. 4.1

3. Wartość średnia napięcia $u_I(t)$ wynosi:

$$U_{1SR} = 0,5kU_{MS} - 0,5(1-k)U_{MS} = (k-0,5)U_{MS} \quad \text{dla } 0 \leq k \leq 1$$

Napięcie U_2 musi mieć wartość równą:


$$U_2 = -U_{1SR} = (0,5-k)U_{MS} \quad \text{dla } 0 \leq k \leq 1$$

Wynika z powyższego, że dla przyjętego zakresu zmian k napięcie U_2 powinno osiągać wartości z zakresu:

$$5V \leq U_2 \leq -5V \quad \text{dla } 0 \leq k \leq 1$$

Zadanie 5

Na rys.1. przedstawiono schemat mostka za pomocą, którego dokonano pomiaru indukcyjności własnej oraz wzajemnej M . Mostek zastał zrównoważony dla wartości $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 600\Omega$, $R_3 = 200\Omega$, $C_2 = 125nF$. Wyznaczyć wartość indukcyjności własnej L_1 oraz wzajemnej M .

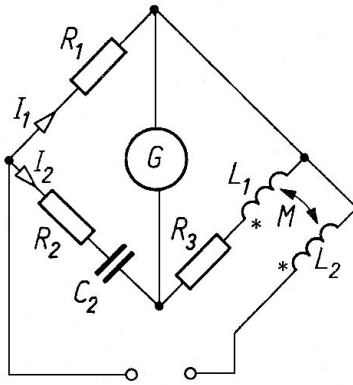

Rys. 5

Odpowiedź do zadania 5:

W stanie równowagi mostka obowiązują zależności:

$$I_1 R_1 = I_2 \left(R_2 - j \frac{1}{\omega C_2} \right)$$

$$I_2 (R_3 + j\omega L_1) - (I_1 + I_2) j\omega M = 0$$

Po uporządkowaniu i podzieleniu stronami równań aby pozbyć się prądów uzyskujemy zależność:

$$R_1 [R_3 + j\omega(L_1 - M)] = \left(R_2 - j \frac{1}{\omega C_2} \right) j\omega M$$


Po przyrównaniu do siebie oddzielnie części rzeczywistych i urojonych otrzymamy zależności:

$$R_1 R_3 = \frac{M}{C_2} \text{ oraz } \omega R_1 (L_1 - M) = \omega M R_2$$

Ostatecznie $M = C_2 R_1 R_3 = 125 \cdot 10^{-9} \cdot 1000 \cdot 200 = 25 \text{ mH}$

oraz $L_1 = M \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 0,025 \frac{1000 + 600}{1000} = 40 \text{ mH}$

Zadanie 6

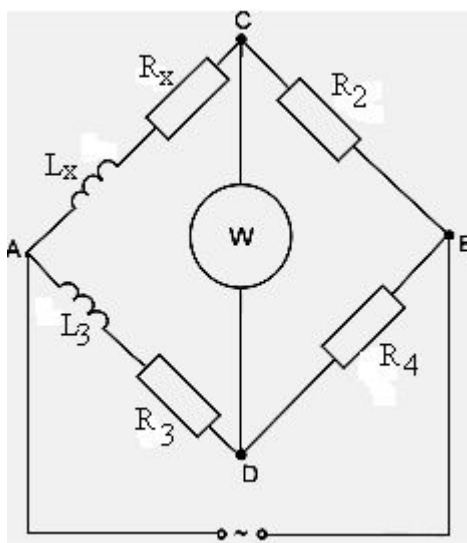

Rys. 6.

Przedstawiony na rysunku mostek Maxwella został doprowadzony do równowagi. Dane elementów regulacyjnych są następujące: $R_2 = 450\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $R_4 = 1k\Omega$, $L_3 = 100mH$. Wyznaczyć wartości R_1 i L_1 .

Odpowiedź do zadania 6:

Równania równowagi mostka Maxwella są następujące;

$$I_1(R_x + j\omega L_x) = I_2(R_3 + j\omega L_3);$$
$$I_1 R_2 = I_2 R_4$$

Po podzieleniu tych równań stronami aby pozbyć się prądów otrzymujemy jedno równanie równowagi

$$(R_x + j\omega L_x)R_4 = (R_3 + j\omega L_3)R_2$$

Po przyrównaniu części rzeczywistych i urojonych otrzymujemy następujące wzory na mierzone wielkości:

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$
$$L_x = L_3 \frac{R_2}{R_4}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy

$$R_x = 45\Omega \text{ i } L_x = 45mH$$

Rozwiązanie alternatywne

Aby zrównoważyć mostek prądu przemiennego należy spełnić dwa następujące warunki:

warunek modułu - $|Z_x| |Z_4| = |Z_2| |Z_3|$

warunek fazy - $\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3$

Z równań wynika, że dla uzyskania równowagi iloczyny modułów i sumy argumentów przeciwległych gałęzi muszą być sobie równe.

Dla mostka Maxwella warunki te wyglądają następująco:

$$R_x \sqrt{1 + \left(\frac{\omega L_x}{R_x} \right)^2} R_4 = R_3 \sqrt{1 + \left(\frac{\omega L_3}{R_3} \right)^2} R_2$$

$$\varphi_x = \varphi_3$$

Skoro $\varphi_x = \varphi_3$ to również $\operatorname{tg} \varphi_x = \operatorname{tg} \varphi_3$ czyli

$$\frac{\omega L_x}{R_x} = \frac{\omega L_3}{R_3}$$

Z równania tego uzyskujemy wzór na mierzoną indukcyjność własną

$$L_x = L_3 \frac{R_x}{R_3}$$

Ponieważ nieznana jest nam wartość R_x więc wyznaczamy ją z warunku modułu

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

Po podstawieniu do równania powyższego otrzymujemy ostateczny wzór

$$L_x = L_3 \frac{R_2}{R_4}$$

Po podstawieniu danych uzyskujemy

$$R_x = 45 \, \Omega \text{ i } L_x = 45 \text{ mH}$$